
 


數位電路與系統 HW5 Report 110511233 李承宗

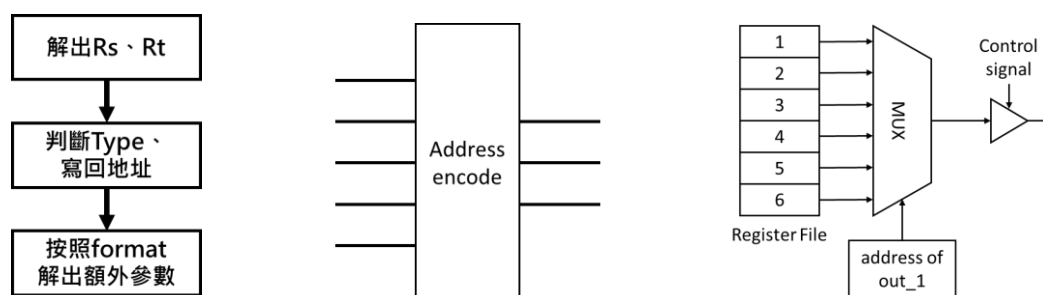第五次作業要實現一個簡化版的 MIPS CPU，由於這學期我剛好有修計算機組織，因此這次作業的敘述跟目標我覺得還不算難懂。了解目標之後，有多修課的優勢就出來了，我馬上就想到在計組所學的 5-stage pipeline CPU 架構，因此我就先把這個架構拿出來用：



但是，如果真的要像計組課本那樣把 5-stage pipeline CPU 做出來的話肯定得花上不少時間。所以我就先從修改架構下手，發現其實作業並不需要 MEM 的那層，IF 也是因為這次 design 沒有接到 Memory 之類的外部電路，因此可以稍作簡化，直接從 ID 開始即可。



因此接下來只需要把剩下三個 stage 完成即可。ID 的部分由於指令並沒有很多，因此我的解法是直接使用嵌套式的 decoder 來實現：先確定動作是 R-Type 或 I-Type，再將所需要執行的指令以及一些額外參數 (*imm*、*funct*、*shamt* 等等) 給解出來。完整流程是先將共同需要的 Rs、Rt 先解出來並判斷是否為有效指令（雖然 R-Type 指令不需要 Rs，但還是需要拿來判斷是否為有效指令），接下來再用 *opcode* 來判斷指令的格式以及要寫回的地址是 Rd 還是 Rt，最後將所有參數存起來，以供 EX stage 使用。

接下來兩個 stage 就相對要簡單許多，在 EX stage 要做的事就只需要將結果算出來，最後在 WB 的部分將值寫回 *register*，並順便將要求的值輸出至 *out_1,2,3,4* 即可。

其中我發現有效的地址其實只有 6 個，因此我做了幾個小電路專門來處理地址，分別是：在 ID 的時候將地址 *encode* 成 0~6 的值（由於我在設計的時候將 *instruction fail* 的訊號也塞在地址的部分，這樣做可以讓對地址做解析時候順便判斷是否為有效的指令，所以需要七個值來列出全部情況），而且 *output_reg* 的值也可以透過這個電路來進行壓縮，這樣一來可以節省許多儲存地址的額外開銷，所以我覺得非常值得。而且讀取 *register file* 的時候部分就只需要輸入 1~6 來當作地址，一舉兩得。輸出的地方我使用組合邏輯來實現，再加上一個 *control signal*，當 *out_valid* 為 1 並且 *instruction_fail* 為 0 時才會啟用，並且將 *register file* 的值輸出到 *out_1,2,3,4*。

在實際將 EX stage 做出來的時候，我發現 R-Type 裡面有求最大公因數的指令，因為計算需要的 cycle 並不是固定的，這樣一來肯定會破壞 pipeline 的結構（如果碰到 GCD 還是要持續 pipeline 下去的話就得加很多將 instruction 存起來的儲存空間），而且我發現輸出的波形其實是在 *out_valid* 輸出 1 的下一個 clock 才會給資料，所以在到這裡的時候我就放棄原先 pipeline 的架構，改成使用狀態機來控制現在 CPU 跑到哪一個 stage。在設計的時候我也簡化了狀態，將本來的 ID/EX 合併成一個 stage，這樣就可以少存很多額外的值，同時因為少了一個 stage，延遲也低了不少。

